



Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores

CE1107: Fundamentos de Arquitectura de Computadores

Bitácora del Proyecto

Cerrojo

Estudiantes:

Guillermo Sánchez Cedeño
Kendall Fernández Obando

Profesor: Luis Chavarría Zamora

Semestre: II Semestre 2026

11 de septiembre de 2026

Índice

1	7 de septiembre de 2026	2
1.1	Codificador de señas	2
1.2	Tabla de verdad	2
1.3	Mapas de Karnaugh	2
1.4	Ecuaciones obtenidas	3
1.5	Simulación en Proteus	4
2	11 de septiembre de 2026	6
2.1	Verificador de señas	6
2.2	Tabla de verdad y ecuación del verificador	6
2.3	Implementación del verificador	8
2.4	Herramientas de apoyo	8
2.5	Bloque de reloj	8
2.6	Antirrebote del botón	9
2.7	Oscilador con el NE555	9
2.8	Contador de pulsos y señal DONE	10

1 7 de septiembre de 2026

1.1 Codificador de señas

Para esta sesión trabajamos en el codificador, que es el bloque encargado de tomar la lectura de los sensores de la mano y comprimirla a un número binario de tres bits que el resto del circuito pueda manejar con comodidad. La idea del proyecto es que el usuario ingrese cada dígito de la contraseña levantando una cantidad determinada de dedos, entonces necesitamos alguna manera de traducir esa seña a un valor numérico antes de poder guardarla o compararla.

El sistema cuenta con cuatro sensores, uno por dedo, a los que llamamos S_1 , S_2 , S_3 y S_4 . La seña válida es la que levanta los dedos en orden, es decir que para representar el número tres se activan S_1 , S_2 y S_3 . Ahora bien, nada le impide físicamente al usuario levantar una combinación que no siga ese orden, como por ejemplo levantar únicamente el dedo del medio, pero de esos casos no se encarga este bloque.

Para eso tenemos un verificador aparte, cuya única responsabilidad es revisar si la seña que se está ingresando respeta el orden y avisarle al resto del sistema cuando no lo hace. Esta división de responsabilidades es la que nos permite diseñar el codificador asumiendo que la seña que le llega ya viene bien formada, sin tener que meterle a este bloque la lógica de validación encima.

Como tenemos cuatro sensores, en total existen 16 combinaciones posibles de entrada, de las cuales únicamente 5 corresponden a señas válidas, que son las de los valores del 0 al 4. Las otras 11 son las que el verificador se encarga de rechazar.

1.2 Tabla de verdad

Empezamos construyendo la tabla de verdad con las cinco combinaciones válidas, relacionando el estado de los sensores con la cantidad de dedos levantados y con el valor binario de tres bits que le corresponde en la salida.

S_1	S_2	S_3	S_4	Dedos	B_2	B_1	B_0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	2	0	1	0
1	1	1	0	3	0	1	1
1	1	1	1	4	1	0	0

Tabla 1: Tabla de verdad del codificador de señas.

1.3 Mapas de Karnaugh

Con la tabla lista pasamos a los mapas de Karnaugh, uno por cada bit de salida. Las 11 combinaciones que no respetan el orden de los dedos las marcamos como condiciones libres. Esto no significa que no puedan ocurrir, sino que cuando ocurren es el verificador el que las

detecta y anuncia que la seña es inválida, entonces la salida que produzca el codificador en esos casos no se va a utilizar para nada y nos da lo mismo cuál sea. Aprovechar esa libertad resultó ser una ventaja enorme, porque nos permitió estirar los grupos hasta cubrir esas casillas y llegar a ecuaciones mucho más cortas de las que hubiéramos obtenido tratándolas como ceros.

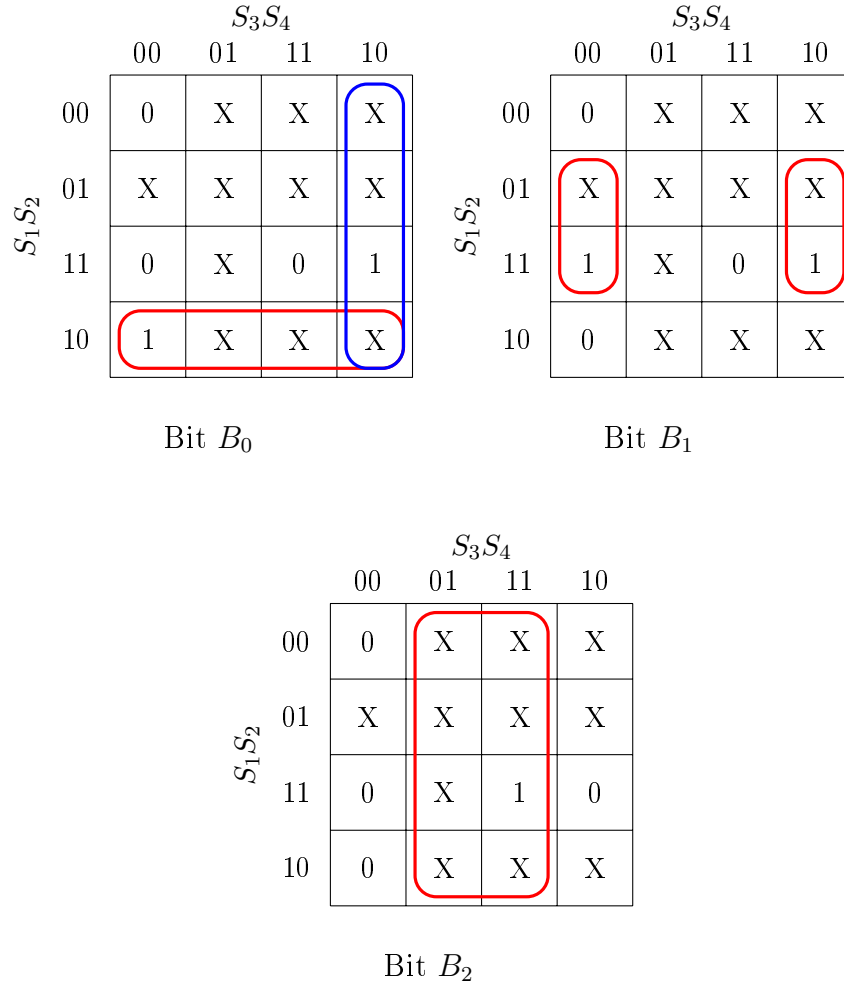


Figura 1: Mapas de Karnaugh de los tres bits de salida, con las señas inválidas marcadas como condiciones libres.

En el mapa de B_1 el grupo se dibuja partido en dos porque se envuelve por los bordes laterales del mapa, pero en realidad es un solo grupo de cuatro casillas, ya que las columnas de los extremos son adyacentes entre sí.

1.4 Ecuaciones obtenidas

De los tres mapas salieron las siguientes ecuaciones:

$$B_0 = S_1 \overline{S_2} + S_3 \overline{S_4}$$

$$B_1 = S_2 \overline{S_4}$$

$$B_2 = S_4$$

Hubieron dos resultados que nos parecieron interesantes. El primero es que B_2 se redujo a únicamente S_4 , sin necesitar ni una sola compuerta, y tiene todo el sentido del mundo si uno lo piensa, porque el único caso en que el valor llega a cuatro es cuando los cuatro dedos están arriba, entonces el sensor del último dedo ya carga esa información por sí solo.

El segundo es la forma que toma B_0 . Ese bit es el menos significativo, o sea que se enciende en los valores impares, que en nuestro caso son el 1 y el 3. El término $S_1 \overline{S_2}$ detecta exactamente la seña de un dedo, ya que es la única en la que el primer sensor está activo y el segundo no, y el término $S_3 \overline{S_4}$ detecta la de tres dedos por la misma razón. La suma de los dos casos nos da el bit completo.

1.5 Simulación en Proteus

Armamos el circuito dentro de un subcircuito jerárquico al que llamamos ENCODER, de manera que desde el esquemático principal solo se vean las cuatro entradas de los sensores y las tres salidas del valor binario. Trabajar por bloques nos mantiene el diseño ordenado y nos permite probar cada parte por separado antes de integrarla con el resto del cerrojo.

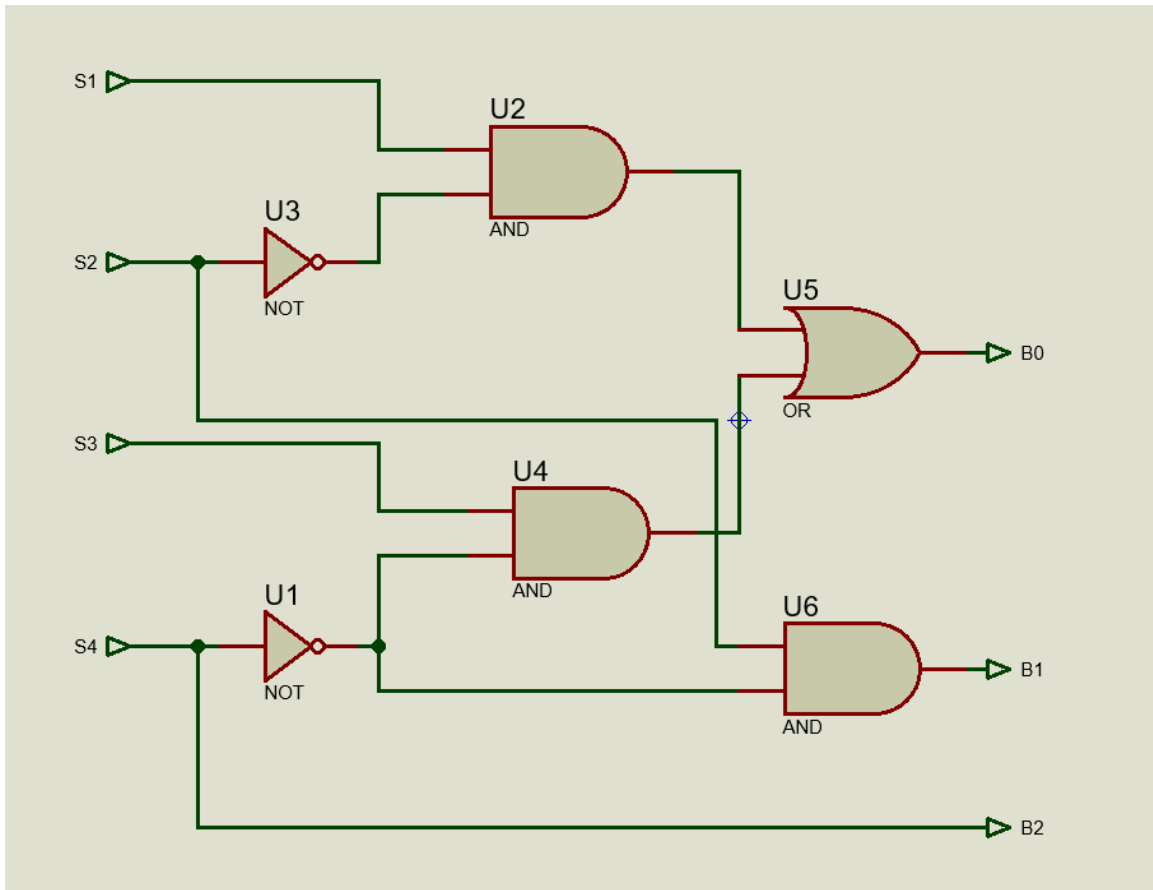


Figura 2: Implementación interna del codificador dentro del subcircuito ENCODER.

Para las pruebas conectamos generadores de estado lógico a cada uno de los sensores, lo que nos permite simular las señales manualmente sin tener que armar nada físico todavía.

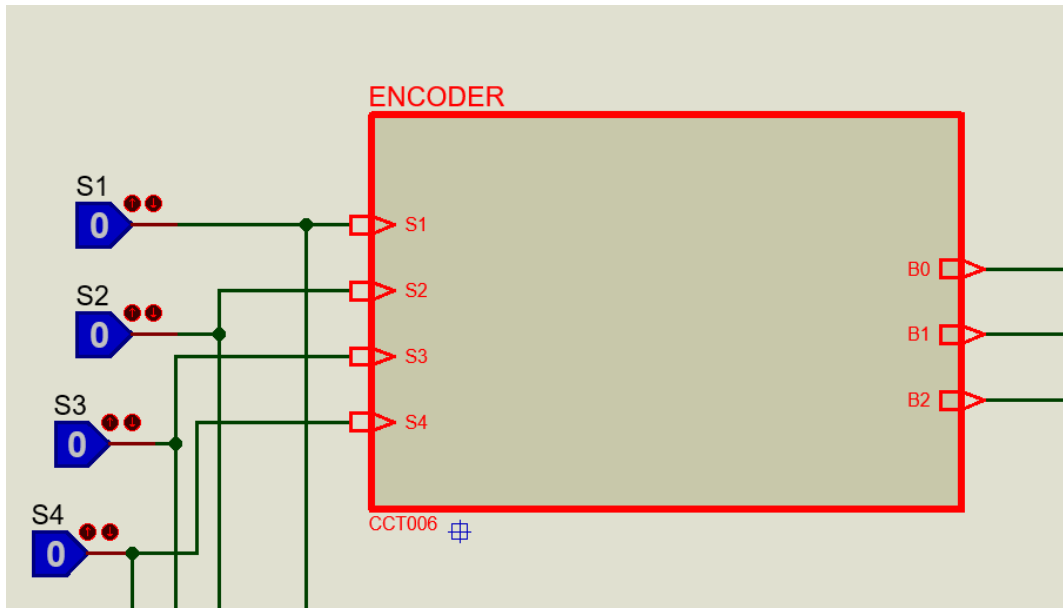


Figura 3: Bloque ENCODER visto desde el esquemático principal, con los generadores de estado lógico usados para las pruebas.

Recorrimos las cinco señas válidas una por una y en todas la salida coincidió con el valor esperado de la tabla de verdad, dado a que el circuito responde correctamente pasamos a integrarlo con el resto del diseño.

2 11 de septiembre de 2026

2.1 Verificador de señas

En la sesión anterior dejamos el codificador funcionando bajo el supuesto de que la seña que le llega ya respeta el orden de los dedos, entonces el trabajo de hoy fue construir el bloque que se encarga de comprobar ese supuesto. El verificador recibe las mismas cuatro entradas de los sensores que recibe el codificador y produce una única salida, a la que llamamos INVALID, que se levanta cuando la combinación de dedos no corresponde a ninguna de las señas que el sistema acepta.

Separar esta responsabilidad en un bloque propio nos permitió mantener el codificador mucho más limpio, limitando su trabajo únicamente a traducir la seña a binario y delegando la validación a un circuito aparte. Además, la salida INVALID no se queda encerrada en este bloque, sino que después la vamos a usar para bloquear el reloj, de manera que una seña mal formada no llegue nunca a guardarse en el registro.

2.2 Tabla de verdad y ecuación del verificador

Empezamos escribiendo la tabla de verdad completa, con las 16 combinaciones que pueden formar los cuatro sensores, marcando cuáles corresponden a una seña válida y cuáles no.

S_1	S_2	S_3	S_4	Válida	INVALID
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0

Tabla 2: Tabla de verdad del verificador de señas.

Viendo la tabla nos dimos cuenta de que las cinco filas válidas comparten una misma propiedad, y es que ningún dedo puede estar levantado si el dedo anterior no lo está también. Esta observación nos ahorró tener que armar un mapa de Karnaugh, porque la condición se puede escribir directamente como tres reglas encadenadas: si S_2 está activo entonces S_1 tiene que estarlo, si S_3 está activo entonces S_2 tiene que estarlo, y si S_4 está activo entonces S_3 tiene que estarlo.

En álgebra booleana una implicación de la forma $A \rightarrow B$ equivale a $\overline{A} + B$, entonces cada una de esas tres reglas nos da una suma de dos términos, y la seña es válida solamente cuando se cumplen las tres a la vez:

$$\text{VÁLIDA} = (S_1 + \overline{S_2})(S_2 + \overline{S_3})(S_3 + \overline{S_4})$$

Como lo que necesita el resto del circuito es la señal contraria, aplicamos De Morgan sobre esa expresión y obtuvimos la forma de suma de productos:

$$\text{INVALID} = \overline{S_1}S_2 + \overline{S_2}S_3 + \overline{S_3}S_4$$

Las dos ecuaciones son equivalentes y cuestan prácticamente lo mismo en compuertas, pero al final decidimos implementar la primera y negar el resultado, porque de esa forma cada compuerta del esquemático se corresponde con una de las tres reglas que escribimos en palabras, y eso nos hace mucho más fácil revisar el circuito si en algún momento deja de funcionar. El costo de esa decisión es un inversor adicional a la salida, el cual nos pareció un precio bastante razonable.

2.3 Implementación del verificador

El bloque quedó armado con nueve compuertas en total: tres inversores para obtener los complementos de S_2 , S_3 y S_4 , tres compuertas OR para las tres sumas, dos compuertas AND para multiplicarlas entre sí y un último inversor para producir INVALID. El sensor S_1 es el único que no necesita inversor, dado a que en la ecuación aparece siempre sin negar.

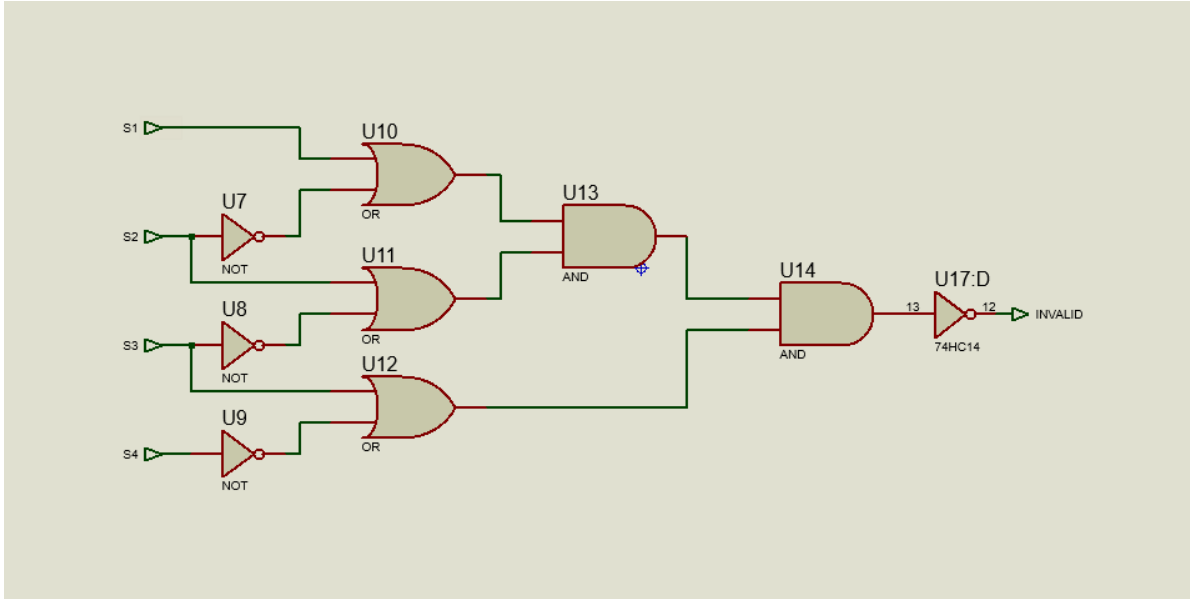


Figura 4: Implementación del verificador de señas dentro del subcircuito VERIFIER.

Probamos las 16 combinaciones una por una con generadores de estado lógico y en las cinco señas válidas la salida se mantuvo en cero, mientras que en las otras once se levantó como esperábamos.

2.4 Herramientas de apoyo

Consideramos importante dejar constancia de que a lo largo del proyecto hemos usado un asistente de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) como apoyo para estudiar y discutir el diseño. En el caso particular del verificador, la idea de describir la condición de orden como una cadena de implicaciones, en lugar de resolver un mapa de Karnaugh de cuatro variables, salió de una de esas conversaciones, al igual que el paso por De Morgan para obtener la forma de suma de productos. El armado del circuito en Proteus, la escogencia de las compuertas y las pruebas de las 16 combinaciones las hicimos nosotros.

2.5 Bloque de reloj

La segunda parte de la sesión fue el bloque de reloj, que es el que le da el ritmo a todo el cerrojo. El problema que resuelve es el siguiente: el codificador entrega los tres bits de la seña al mismo tiempo, uno por cada salida, pero el registro de desplazamiento en donde se guarda la contraseña los recibe de a uno. Entonces cada vez que el usuario presiona el botón

para confirmar un dígito, necesitamos que el circuito produzca exactamente tres pulsos de reloj, ni uno más ni uno menos, y que después se quede quieto hasta la siguiente pulsación.

2.6 Antirrebote del botón

Antes de poder contar pulsaciones tuvimos que limpiar la señal del botón. Un botón mecánico no cambia de estado de una sola vez, sino que sus contactos rebotan durante unos cuantos milisegundos, y para un circuito digital cada uno de esos rebotes es una pulsación distinta. Si dejáramos la señal cruda, una sola pulsación del usuario le entraría al sistema como varias.

La solución fue un filtro pasa bajas seguido de un disparador de Schmitt. La resistencia R_3 de $10\text{ k}\Omega$ trabaja también como resistencia de bajada, que es la que mantiene la entrada en cero mientras el botón está sin presionar, y junto al capacitor C_2 de 100 nF forma una constante de tiempo de un milisegundo, suficiente para que los rebotes se promedien en lugar de pasar. El problema es que a la salida de ese filtro la señal sube y baja de forma lenta, y una entrada lógica común no sabe qué hacer con un voltaje que se queda un rato en la zona intermedia. Por eso la pasamos por dos inversores Schmitt del 74HC14, que tienen umbrales distintos para subir y para bajar, lo que convierte la rampa en un flanco limpio. Usamos dos y no uno para que la señal salga con la misma polaridad con la que entró.

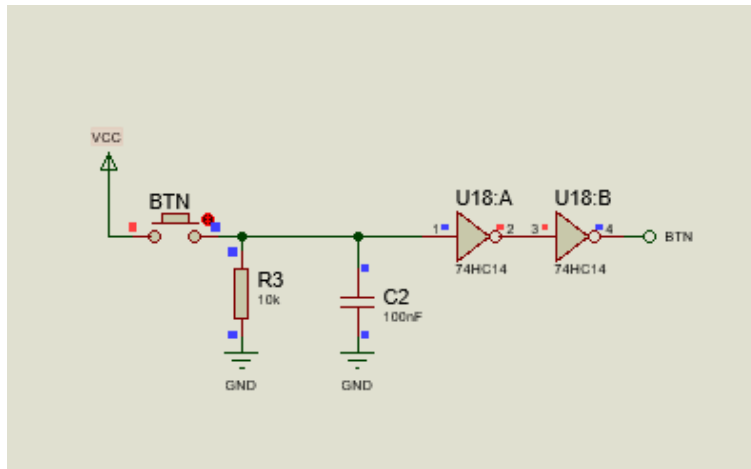


Figura 5: Circuito antirrebote del botón de confirmación.

2.7 Oscilador con el NE555

Para generar los pulsos usamos un NE555 en configuración astable, que es la que hace que el integrado oscile solo, sin necesidad de que nadie lo dispare. La frecuencia depende de las dos resistencias y del capacitor de tiempo, según la relación:

$$f = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2) C_1}$$

Con $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ y $C_1 = 100\text{ nF}$ nos queda una frecuencia de aproximadamente 686 Hz, o sea un período de 1.46 ms. Eso significa que los tres pulsos que necesitamos para capturar un dígito se completan en unos 4.4 ms, que es un tiempo muchísimo más corto que el que una persona tarda en soltar un botón, entonces el dígito siempre alcanza a entrar completo dentro de una misma pulsación.

El capacitor C_3 de 10 nF que va al pin de control no participa en el cálculo de la frecuencia, lo que hace es aterrizar el voltaje de referencia interno del integrado para que el ruido de la fuente no le mueva los umbrales de comparación. La resistencia R_4 de $300\text{ }\Omega$ a la salida limita la corriente que el 555 le entrega a la entrada lógica que sigue.

2.8 Contador de pulsos y señal DONE

El 555 por sí solo oscila todo el tiempo, entonces hacía falta algo que lo dejara pasar únicamente durante los tres pulsos que nos interesan. Eso lo resolvimos con un cerrojo SR armado con dos compuertas NOR realimentadas entre sí, en donde la entrada de encendido es la señal del botón ya limpia y la de apagado es una señal que llamamos DONE. Cuando el usuario presiona, el cerrojo se activa y su salida habilita una compuerta AND que deja pasar la oscilación del 555 hacia el resto del sistema. Cuando llega DONE, el cerrojo se apaga y la AND vuelve a bloquear el reloj.

DONE la produce un contador 74HC393, del cual usamos una de sus dos mitades. El contador recibe el reloj ya filtrado y su entrada de reinicio va conectada a la señal del botón invertida, lo que hace que mientras el botón esté suelto el contador se mantenga en cero, y que empiece a contar apenas se presiona. Con una compuerta AND entre sus salidas Q_0 y Q_1 detectamos el valor tres, que es justo la cantidad de pulsos que queremos, y esa detección es la que apaga el cerrojo.

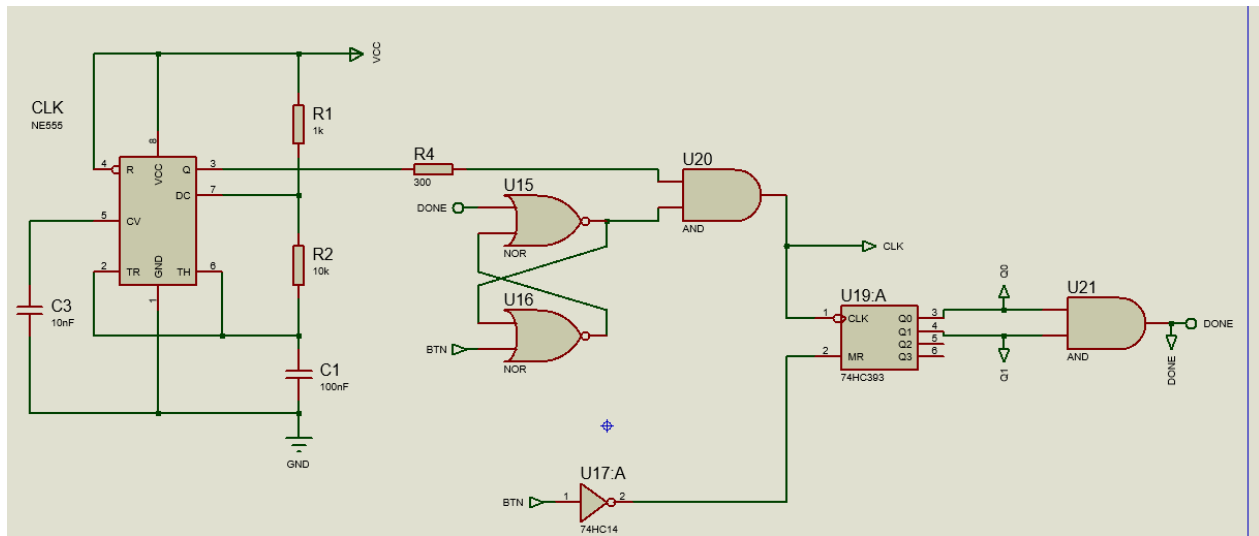


Figura 6: Bloque de reloj completo, con el oscilador, el cerrojo de habilitación y el contador que genera la señal DONE.

Un detalle que nos resultó cómodo es que DONE no solo sirve para frenar el reloj. Cuando el usuario suelta el botón, el contador se reinicia y DONE se cae, y ese flanco de bajada es una señal perfectamente limpia que ocurre una única vez por dígito ingresado. Más adelante la vamos a aprovechar como reloj del contador de dígitos, que es el que lleva la cuenta de cuántos números de la contraseña van entrados.

Simulamos el bloque completo y verificamos con el osciloscopio que por cada pulsación del botón salen tres flancos y nada más, sin importar cuánto tiempo se mantenga presionado. Es por ello que consideramos el bloque terminado y en la próxima sesión lo vamos a conectar con el serializador.